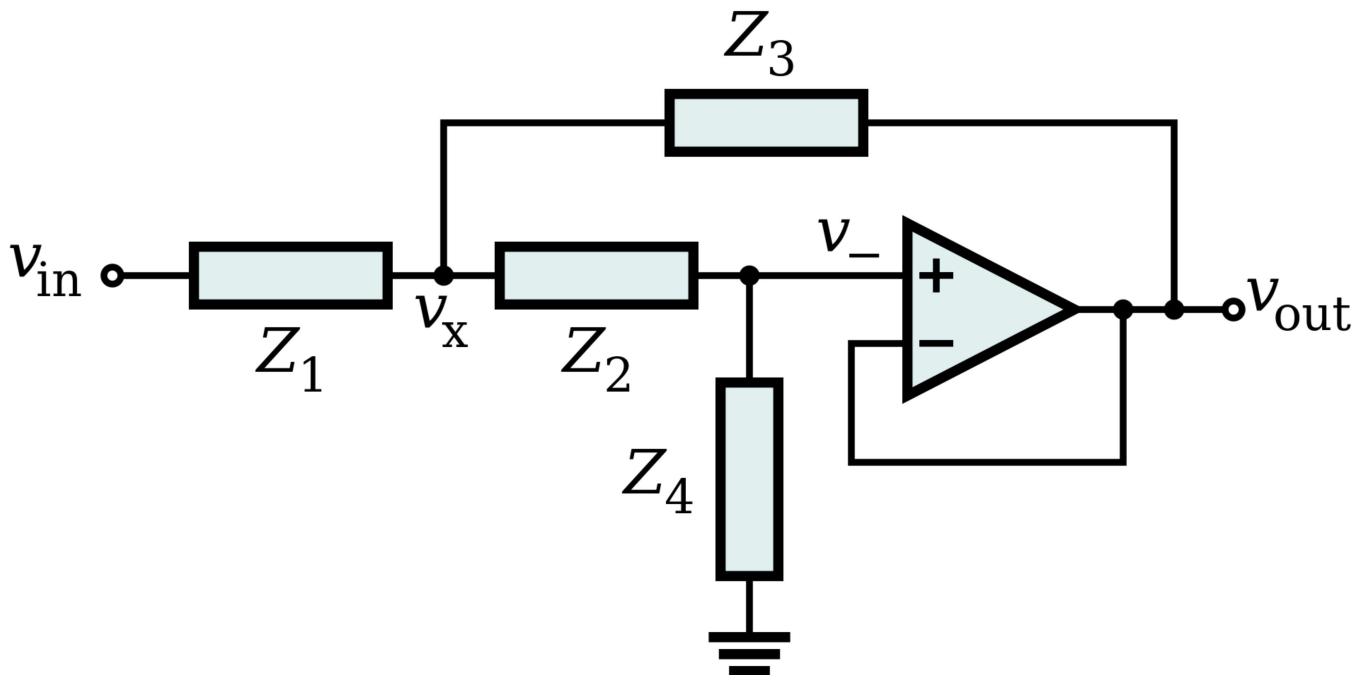


22-09-2023

Filtro Sallen-Key



Com Z_1 e Z_2 resistores e Z_3 e Z_4 capacitores, o circuito deve funcionar como um filtro passa-baixa.

Os dados estão presentes no arquivo `diag_bode.py`, e os resultados abaixo:

