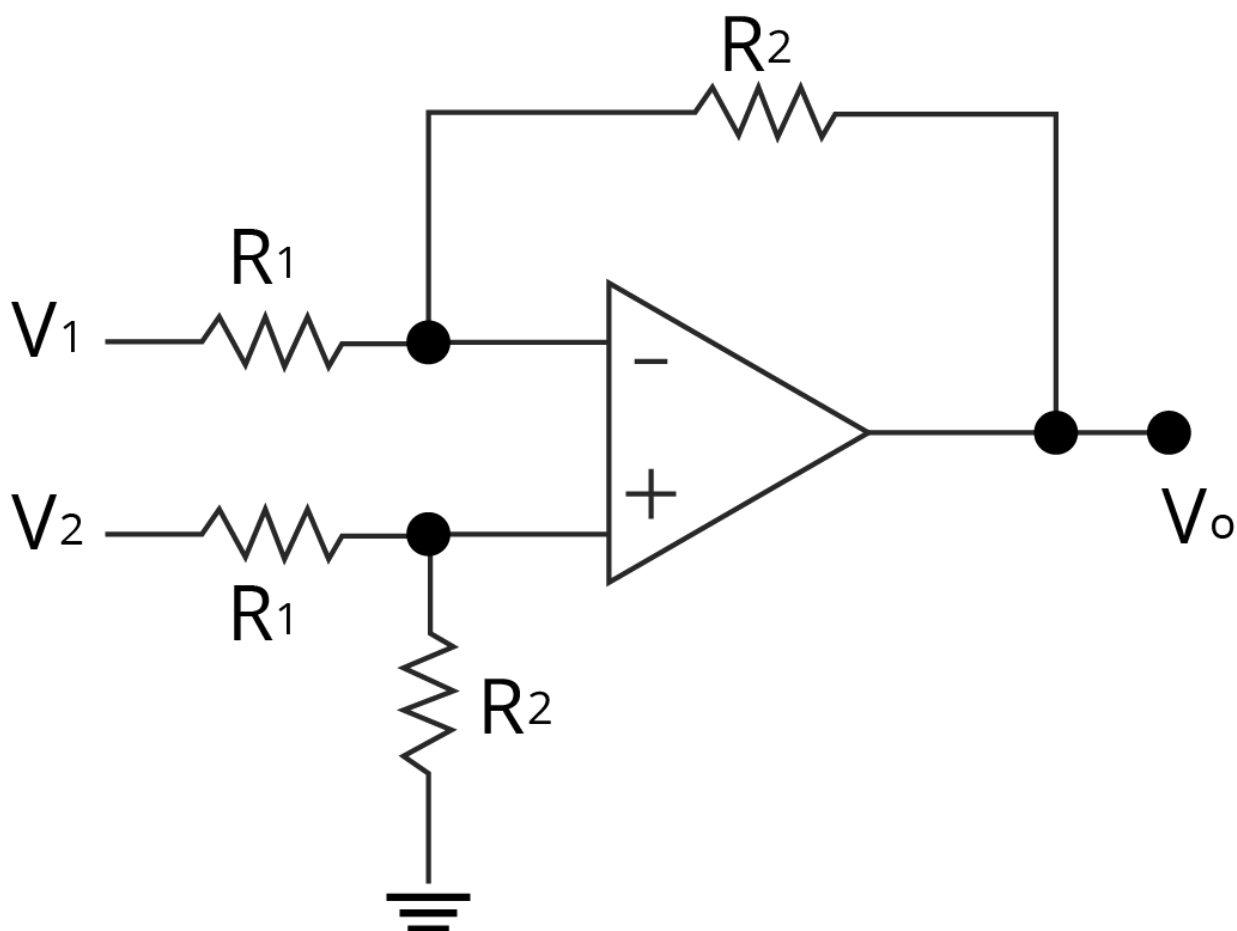


01-09-2023

Amplificador de Diferenças

O Amplificador de Diferenças é outra configuração de montagem com o Amp Op.



Essa configuração, a partir de duas tensões de entrada V_+ e V_- , retorna $V_{out} = \frac{R_2}{R_1}(V_2 - V_1)$.